

Kurs CPLD

Ćwiczenia z VHDL

część 6

Słowo na początek

W poprzedniej części naszego kursu poznaliśmy język VHDL. Nie wiem, czy przypadł on do gustu Czytelnikom, ale pozwolę sobie wymienić kilka powodów, dla których warto polubić język opisu sprzętu. Po pierwsze nie musimy nic projektować ręcznie, obywamy się bez tablic Karnaugh'a i metody Quinea'a-McCluskeya, co w oczywisty sposób oszczędza nasz czas. Drugą zaletą jest większa „kompresja” treści – listingi są bardziej zwarte od schematów. Struktury języka takie jak *when* czy *if* zwiększają poziom abstrakcji projektu i tym samym umożliwiają podejście do tematu projektowania układów cyfrowych od innej strony.

Dzisiaj chciałbym pokazać Czytelnikom kolejny sposób na uproszczenie procesu tworzenia układów cyfrowych – budowanie urządzeń z bloków funkcjonalnych opisanych w języku VHDL. Dlaczego warto postępować w taki sposób? Odpowiedź jest praktycznie taka sama, jak w przypadku układów iteracyjnych – łatwiej jest przygotować mały, stosunkowo prosty moduł, niż od razu całe, złożone urządzenie. W przypadku bardzo dużych przedsięwzięć, np. systemu operacyjnego dla komputera, praktycznie niemożliwe jest, by jedna osoba stworzyła pełną i spójną wizję systemu i była w stanie zamienić ją w gotowy kod. Nawet gdyby taki przypadek miał miejsce, to osoba taka jest wybitnym geniuszem i prawdopodobnie nie czyta tego kursu :). Mimo to nie będzie to dobre rozwiązanie, gdyż system będzie po prostu nieczytelny i trudny w nanoszeniu poprawek. Przeciwdziałanie nadmiernej złożoności i zwiększanie elastyczności kodu rozwiązują się właśnie poprzez podział całości na małe bloki,

które mogą być realizowane przez różne osoby. Jeżeli to wyjaśnienie nie jest przekonujące, to zrobmy mały test: czy jesteś w stanie szybko opisać, jak działa miernik częstotliwości? Pomijając oczywiście ogólności typu „liczy i wyświetla”. Właśnie zasadnicze pytanie polega na tym, JAK liczy i jakie warunki muszą zostać spełnione? A gdybyś spojrzał na **rysunek 1**? Czy teraz będzie to prostsze do wytłumaczenia? Przyrząd został podzielony na mniejsze kawałki – bloki funkcjonalne.

Sposób jego działania powinien być teraz prostszy do zrozumienia. Na samym początku znajduje się układ formowania sygnału wejściowego. Znajduje on zastosowanie przy pomiarze częstotliwości sygnałów innych niż cyfrowe, które należy przetworzyć tak, aby mogły być „obrabiane” przez układy cyfrowe. Z bloku takiego powinien wychodzić już właściwy sygnał cyfrowy. Następnym elementem jest bramka AND, która spełnia w tym przypadku rolę „klucza” – umożliwia dołączenie bądź odłączenie sygnału od liczników. Za bramką znajdują się liczniki modulo 10. Nietrudno zgadnąć, że schemat z rysunku 1 został zoptymalizowany na nasze potrzeby, w normalnym wypadku może to być również zwyczajny licznik n-bitowy. Dekoder zajmuje się odczytem zawartości liczników i prezentacją ich zawartości na wyświetlaczach.


Najważniejszą rolę pełni jednakże układ sterujący. Ideę jego pracy można streścić w pytaniu: co to znaczy, że sygnał ma częstotliwość x Hz? Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy ma on x okresów, a okres jest złożony ze stanu niskiego i wysokiego. Wynika z tego, że x Hz sprowadza się do pojawienia x zboczy narastających/opadających. Konkluzja jest z tego taka,

że doprowadzenie tego sygnału do licznika na dokładnie jedną sekundę spowoduje zliczenie x zboczy i zawartość licznika będzie stanowiła wynik pomiaru. Zadaniem układu sterującego jest zatem wytworzenie impulsu trwającego dokładnie jedną sekundę, który uaktywni bramkę i tym samym dołączy sygnał do licznika na jedną sekundę, powodując zliczenie x zboczy (Hz).

Życie nie jest niestety takie proste i tutaj również pojawiają się dwa „ale”. Po pierwsze, nie możemy włączać bramek co jedną sekundę, gdy licznik nie jest wyzerowany. Spowodowałoby to sukcesywne zwiększanie jego zawartości – po dołączeniu do wejścia przebiegu o częstotliwości 10Hz pierwszy pomiar będzie prawidłowy, ale drugi pokaże 20Hz, trzeci 30Hz, itd. Wniosek: przed rozpoczęciem zliczania trzeba licznik wyzerować, stąd obecność sygnału *reset* doprowadzonego do wszystkich liczników. Po drugie, operacje zliczania i zerowania będą widoczne! Najpierw wyświetlacz będzie bardzo szybko zmieniał swoją zawartość, potem wyświetli prawidłową wartość, następnie ulegnie ona wyzerowaniu, a potem znowu zliczanie... Chyba każdy zgodzi się, że nie jest to estetyczne rozwiązanie. Jak temu przeciwdziałać? Potrzebny byłby układ pamiętający ostatni wynik (na czas wykonywania nowego pomiaru) i zapisujący nowy po zakończeniu pomiaru. Omawialiśmy już takie rozwiązanie, stanowi je zatrask. Na schemacie z rysunku 1 zatrask jest zintegrowany z dekodernym, ale układ sterujący ma dedykowany sygnał (*zatrask*), który jednoznacznie wskazuje, kiedy dane mają być pobrane z wyjść liczników i zapamiętane.

Mac nam nadzieję, że przykład miernika częstotliwości pokazał, iż podział układu na bloki funkcjonalne upraszcza zarówno budowę, jak i zrozumienie funkcjonowania urządzenia.

Rys. 1

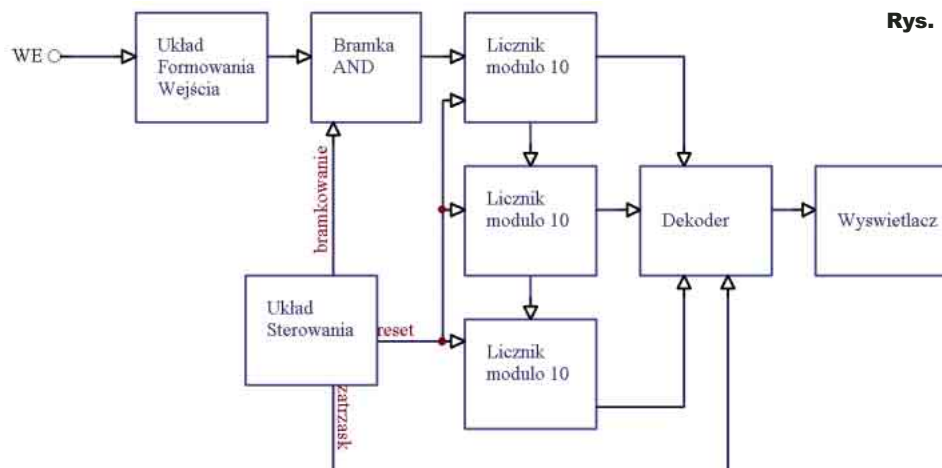


Generator PWM

A teraz spróbujmy przygotować prosty generator PWM opisany w VHDL-u. Najmłodszym Czytelnikom przypomnę, że jest to układ umożliwiający zmianę wypełnienia przebiegu prostokątnego. Oznacza to, że możemy regulować czas trwania poziomu wysokiego w takim sygnale, z tym że jego wydłużenie pociąga za sobą automatycznie skrócenie czasu trwania stanu niskiego. Musi być spełniona zależność:

$$t_T = t_{TH} + t_{TL} = \text{const}, \text{ gdzie:}$$

t_T – czas trwania całego okresu

t_{TL} – czas trwania poziomu niskiego w okresie

 

Rys. 2

t_{TH} – czas trwania poziomu wysokiego w okresie

$const$ – oznacza wartość stałą, niezmienną. Niespełnienie tego warunku spowoduje, że zmieniemy częstotliwość przebiegu, a nie wypełnienie. Na rysunku 2 pokazano przykładowe przebiegi o różnym wypełnieniu, które powinny rozwiązać ewentualne wątpliwości.

Pojawia się zasadnicze pytanie: jak pracuje generator PWM? Podstawowym zadaniem jest

„trzymanie” stałego okresu. Zadanie to może spełniać licznik modulo n , który będzie odliczał określoną liczbę sygnałów zegarowych i w takim przypadku okres będzie równy n . Załóżmy, że n będzie wynosić 10, co pozwoli nam w prosty sposób wizualizować pracę PWM na pojedynczym wyświetlaczu 7-segmentowym. Potrzebny jest również element „zadający”, tzn. musimy mieć możliwość ustawienia wartości wypełnienia dla naszego generatora PWM. Dość prostym wyjściem będzie wstawienie drugiego licznika, który opiszemy tak, aby dawał możliwość zliczania w górę i w dół, co pozwoli łatwo ustawiać wypełnienie za pomocą dwóch przycisków.

Pozostaje już jedynie wymyślenie sposobu jak połączyć ze sobą te dwa liczniki, aby dawały generator PWM. Gdybyśmy ustawili wartość 4, to dla licznika modulo 10 (stany 0,1,...,9) jest to połowa wypełnienia. Oznacza to, że na wyjściu panuje stan niski, gdy na pierwszym liczniku jest 0, 1, 2, 3, 4, czyli gdy jego stany są MNIEJSZE LUB RÓWNE od ustawionej wartości. Elementem określającym, czy coś jest mniejsze lub równe, inaczej czy jest większe, jest bez wątpienia komparator. Do jego wejść należy podłączyć wyjścia obu liczników, a wyjście komparatora będzie wyjściem naszego generatora PWM.

Przyjrzyjmy się zatem listingowi 1 i prześledźmy, w jaki sposób zaimplementowano rozwiązanie omówione przed chwilą. Stworzymy element, który będzie dostępny w bibliotece edytora schematów.

Implementację zaczynamy tradycyjnie od zdefiniowania wejść i wyjść:

x – poprzez ten wektor wyprowadzimy informację do wyświetlacza o aktualnej wartości wypełnienia
 pwm – ten port będzie reprezentował sygnał o zmiennym (ustawianym) wypełnieniu

CLK – sygnał zegarowy z generatora kwarcowego

INC , DEC – wejścia pozwalające odpowiednio zwiększyć/zmniejszyć wypełnienie. Należy zwrócić uwagę na filtrację drgań zestyków, gdyż docelowo sygnały INC oraz DEC będą przyłączone do przycisków. Zagadnieniu temu poświęcony jest fragment kodu pod linkiem komentarza:

--filtracja drgań zestyków

Znajduje się tam konkretnie proces mający na liście czułości sygnał zegarowy CLK . Wewnątrz procesu tworzona jest zmienna $presk$ stanowiąca prosty licznik. Jego zawartość jest zwiększana przy każdym zboczach narastającym, co zapewnia instrukcja:

if falling_edge(CLK) then
 (...)

end if;

Podczas każdego zerowania licznika, które występuje po jego przepełnieniu (co 2^{16} taktów zegara, bo licznik jest 16-bitowy), do zmiennych pomocniczych INC_{prim} oraz DEC_{prim} przepisywana jest zawartość sygnałów wejściowych INC oraz DEC . Rozwiązuję to problem drgań na zestykach przycisków.

Nie opracowałem wprawdzie inteligentnego licznika pozwalającego zmieniać kierunek zliczania, ale sięgnąłem po inne rozwiązanie – dwa niezależne liczniki: $counter_up$ i $counter_down$. Są to liczniki programowalne umożliwiające ustawienie wartości za pomocą przycisków. Do poprawnej pracy układu niezbędna jest jeszcze zmienna $temp$, która przechowuje wartość decydującą o aktualnym wypełnieniu. Proces $pwmCounterEdge$ ma na liście czułości sygnał zegarowy CLK . Każde zbocze opadające powoduje zwiększenie wartości licznika modulo 10 ($pwmCounter$) zrealizowanego następującymi instrukcjami:

$pwmCounter := pwmCounter + 1$;
 if $pwmCounter > 9$ then
 $pwmCounter := „0000”$;
 end if;

Mamy tutaj do czynienia z prostym zwiększeniem wartości o jeden i instrukcją

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity pwm_module is
  port(
    --informuje o ustawionej wartosci
    x : out std_logic_vector(3 downto 0) ;
    --wyjscie z sygnalem PWM
    pwm : out std_logic ;
    --sygnał zegarowy dla PWM
    CLK : in std_logic ;
    --wejścia zwiększ/zmniejsz wypełnienie
    INC, DEC : in std_logic
  );
end pwm_module;
architecture pwm_moduleBehav of pwm_module is
  signal temp : unsigned (3 downto 0) ;
  signal counter_up : unsigned (3 downto 0) ;
  signal counter_down : unsigned (3 downto 0) ;
  signal INCprim, DECprim : std_logic ;
begin
  --filtracja drgań zestyków
  filtr: process (CLK) is
    variable presk : unsigned (16 downto 0) ;
  begin
    if falling_edge(CLK) then
      presk := presk + 1 ;
      if presk = 0 then
        INCprim <= INC ;
        DECprim <= DEC ;
      end if ;
    end if ;
  end process filtr ;
  --zliczanie sygnałów zegarowych
  pwmCounterEdge: process (CLK) is
    variable pwmCounter : unsigned (3 downto 0) ;
  begin
    if falling_edge(CLK) then
      pwmCounter := pwmCounter + 1;
      if pwmCounter > 9 then
        pwmCounter := „0000” ;
      end if ;
    end if ;
    --komparator
    if pwmCounter < temp then
      pwm <= '1' ;
    else
      pwm <= '0' ;
    end if ;
  end process pwmCounterEdge ;
  --licznik programowalny - zwiększenie zawartosci
  progCounterINC: process (INCprim) is begin
    --wykonanie polecenia
    if falling_edge(INCprim) and (temp < 9) then
      counter_up <= temp + 1;
    end if ;
  end process progCounterINC;
  --licznik programowalny - zwiększenie zawartosci
  progCounterDEC: process (DECprim) is begin
    --wykonanie polecenia
    if falling_edge(DECprim) and (temp > 0) then
      counter_down <= temp - 1;
    end if ;
  end process progCounterDEC;
  --przypisania
  temp <=
    counter_up when (INCprim = '0') else
    counter_down when (DECprim = '0') else
    „0000” when temp>9 ;
  --przypisanie do wektora x
  x <= std_logic_vector(temp) ;
end pwm_moduleBehav;
```

Listing 1

MASZCZYK®

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH

http://www.maszczyk.pl

e-mail: maszczyk@maszczyk.pl

Krzysztof Maszczyk

05-071 Sulejów-Miłosna

ul. Mickiewicza 10

tel.: 022 783 45 20,

fax: 022 783 90 85

kom. 0 602 726 086

„MASZCZYK” ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH istnieje od 1983 roku

Firma „MASZCZYK”
produkuje obudowy
urządzeń elektronicznych
i drobne akcesoria
dla branży elektronicznej

Aktualnie oferujemy
130 podstawowych
wzorów obudów

SKLEP FIRMOWY (WZORCOWNIA), BIUROSERWIS „WOJAN”
 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6, tel. 022 631 25 72, godz. 9-16

Listing 2

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity dekod7segm is
    port(
        wej : in std_logic_vector(3 downto 0) ;
        wysw : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
end dekod7segm;
architecture dekod7segmBehav of dekod7segm is
begin
    --wyswietlenie prawidlowej wartosci na wyswietlaczu
    wysw <=
        "1000000" when (wej = "0000") else
        "1111001" when (wej = "0001") else
        "0100100" when (wej = "0010") else
        "0110000" when (wej = "0011") else
        "0011001" when (wej = "0100") else
        "0010010" when (wej = "0101") else
        "0000010" when (wej = "0110") else
        "1111000" when (wej = "0111") else
        "0000000" when (wej = "1000") else
        "0010000" when (wej = "1001") else
        "1111111";
end dekod7segmBehav;
```

if sprawdzając, czy nie pojawiła się liczba 10. W naszym liczniku jest ona niedozwolona, więc jest od razu zamieniana na 0. Z procesem została zintegrowana funkcja komparatora porównującego zmienne *temp* oraz *pwmCounter*. Jak widać na listingu 1, komparator zrealizowano za pomocą prostego operatora „>” i im zmienna *temp* ma większą wartość, tym dłuższe wyjście *pwm* ma stan wysoki. Jest to proste do wytłumaczenia na przykładzie. Gdy *temp*=2, to warunek:

if *pwmCounter* < *temp* then
jest spełniony dla *pwmCounter* równego 0 oraz 1. Gdyby zwiększyć wartość *temp* do 5, to powyższy warunek spełnia znacznie większa liczba stanów licznika *pwmCounter*: 0, 1, 2, 3, 4. W ten oto sposób wartość zmiennej *temp* decyduje o wypełnieniu sygnału wyjściowego.

Pozostała do wyjaśnienia kwestia, w jaki sposób powiązać ze sobą zmienne *temp*, *counter_up* oraz *counter_down*. Skoro zdecydowaliśmy, że zmienna *temp* przechowuje aktualną wartość wypełnienia PWM, to wszelkie modyfikacje muszą być wykonywane względem niej. Zatem liczniki *counter_up* i *counter_down* są zwiększane/zmniejszane o jeden względem *temp*, co realizują procesy *progCounterINC* oraz *progCounterDEC*. Powstaje jednak pewna niespójność po wykonaniu takiego procesu, bo nowa, aktualna wartość znajduje się teraz w zmiennej *counter_up*

lub *counter_down*. Konieczne są więc kolejne instrukcje, które zlikwidują ten problem, konkretnie:


```
--przypisania
temp <=
    counter_up when (INCprim = '0')
else
    counter_down when (DECprim = '0')
else
    „0000” when temp>9 ;
```

Do zmiennej *temp* podstawimy wartość zaktualizowanego licznika, czyli *counter_up* bądź *counter_down*. Określenie, który z nich zmienił swój stan, jest bardzo proste – wystarczy sprawdzić, który z przycisków ma stan niski (jest naciśnięty), co zresztą wykorzystano w powyższych instrukcjach.

Ostatnim etapem jest zapisanie do wektora *x* aktualnej wartości PWM, co nie stanowi problemu i wymaga jedynie przepisania wartości ze zmiennej *temp*.

Zanim przystąpimy do sprawdzenia, jak nasz generator PWM pracuje, opracujmy jeszcze dekod7-segmentowy. Dane z układu PWM są wyprowadzane przez wektor *x*, który zostanie automatycznie zamieniony na magistralę. Dla wygody powinniśmy opracować dekod7er w taki sposób, aby również miał na wejściu magistralę. Ułatwi to znacznie podłączenie, gdyż unikniemy wstawiania elementów Bus Tap. W zasadzie całość sprowadza się tylko do zadeklarowania wektora w jednostce *entity* zamiast czterech pojedynczych sygnałów. Właściwy kod takiego dekodera jest widoczny na listingu 2. Sądzę, że jest on na tyle prosty, że nie wymaga szerszego komentarza.

Zatem mamy już dwa pliki *.vhdł z kodem, który chcielibyśmy zamienić na elementy biblioteczne, możliwe do wstawienia w edytorze schematów. Czekaj na nas miłe zaskoczenie, gdyż proces ten jest banalny – wystarczy

 

Rys. 4

rzut oka na **rysunek 3**, żeby zrozumieć o co chodzi. Przypomnę tylko krótko, że tworzenie nowego elementu polega na zaznaczeniu pliku zawierającego opis tego elementu (w VHDL-u lub schemat) i kliknięciu pozycji *Create Schematic Symbol*, czyli identycznie jak robiliśmy w poprzednich częściach.

Pozostaje dodanie do projektu nowego schematu (w oknie Project Navigator wybieramy Project->New source) i pobranie z biblioteki utworzonych poprzednio elementów: modułu PWM oraz dekodera. Stosowne połączenie widoczne jest na **rysunku 4**. W zasadzie doprowadziliśmy tylko sygnały przycisków, sygnał zegarowy i podłączyliśmy dekod7er. Do magistrali wyjściowej dekodera podłączony jest port wyjściowy. Przypominam o konieczności użycia narzędzia *Assign Package Pin*, które wybieramy po zaznaczeniu schematu, a nie pliku z kodem VHDL (**rysunek 5**). Trzymamy się konwencji, że *wysw<0>* podłączony jest do segment *a*, itd.


Po skompilowaniu i załadowaniu programu do układu CPLD będziemy mieli możliwość regulowania jasności świecenia diody LED. Zmiany można wprowadzać przyciskami S1 oraz S2. Warto zwrócić uwagę, że dioda świeci najjaśniej, kiedy na wyświetlaczu jest cyfra 0. Wynika to z faktu, że jest ona włączana zerem logicznym. Chcąc sprawić, aby dioda świeciła najmocniej przy cyfrze 9, należy wstawić negator.

Pomiar częstotliwości


Nieprzypadkowo na początku niniejszego artykułu przybliżyłem budowę miernika częstotliwości. Obecnie zaimplementujemy takie właśnie rozwiązanie. Nasz prosty miernik będzie mierzył częstotliwości w zakresie od 0 do 999Hz. Wykorzystamy go do określenia, jaka jest częstotliwość generatora U7 (sterowanego fotorezystorem). Uzyskane w ten sposób informacje będą pomocne podczas budowy sterownika oświetlenia. Zasadniczo schemat blokowy z **rysunku 1** nie wymaga zmian i może być bezpośrednio zaimplementowany. Jednakże z jednym wyjątkiem – nie będzie nam potrzebny układ formowania wejścia, gdyż sygnał pochodzący z układu NE555 jest prostokątny.

Do wyświetlania liczb trzycyfrowych potrzebne będą trzy wyświetlacze 7-segmentowe. Na płytce prototypowej niestety są tylko dwa.

Obejdziemy ten problem, wykorzystując diody LED – cyfra setek zostanie wyświetlona w naturalnym kodzie binarnym. W ramach ćwiczenia opiszemy w VHDL-u również liczniki modulo 10, mimo że moglibyśmy wykorzystać elementy z biblioteki edytora schematów.

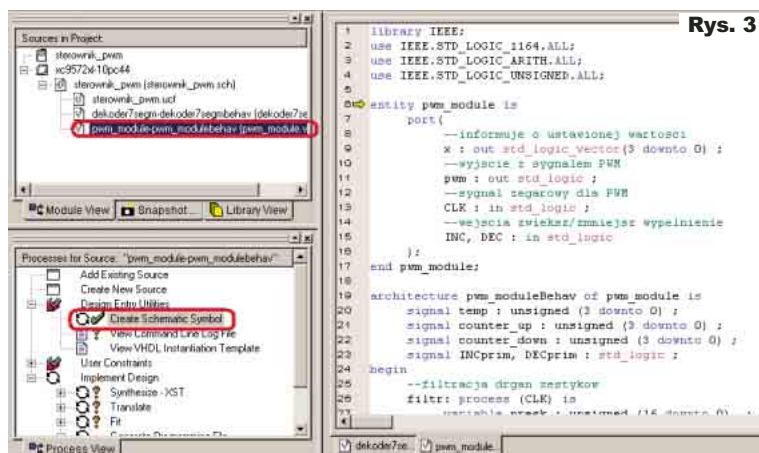

Rys. 3

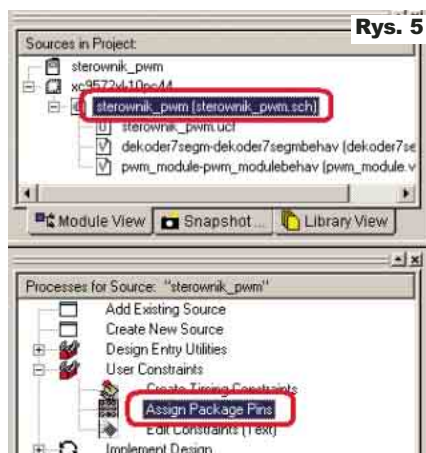

Rys. 5

Zacznijmy od tych właśnie liczników. Do zliczania wykorzystamy procesy zawierający na liście czułości dwa sygnały: *reset* oraz *inCLK*. Pierwszy z nich jest potrzebny do zerowania licznika. Znaczenie drugiego sygnału jest również intuicyjne – trzeba gdzieś doprowadzić zliczany sygnał. Potrzebna będzie jeszcze zmienna do pamiętania kolejnych stanów (*temp*). W zasadzie potrzebujemy przechowywać tylko 10 stanów, ale najbliższym odpowiednikiem jest liczba 16 (4-bitowa). W związku z tym musimy dodać instrukcję warunkową *if* do sprawdzania, czy nie nastąpiło przepełnienie naszego licznika (czy

nie pojawił się niedozwolony stan 10). W takiej sytuacji niezbędne będzie wyzerowanie zmiennej. Pojawia się jeszcze jeden problem – trzeba wygenerować sygnał wyjściowy, który będzie miał częstotliwość dziesięciokrotnie mniejszą niż sygnał wejściowy. Można to zrobić w sposób podobny do tego, który stosowaliśmy wcześniej, tzn. przypisać do wyjścia najstarszy bit zmiennej. Postąpimy jednak inaczej – dodamy dodatkowy warunek do istniejącej już instrukcji warunkowej *if*, konkretnie dla przypadku, gdy zmienna będzie równa pięć, aby wtedy do wyjścia przypisać zero. Jedynek na wyjściu umieścimy, gdy *temp* będzie równe dziesięć (jednocześnie zerując *temp*). Otrzymamy tym samym sygnał o dziesięciokrotnie mniejszej częstotliwości, ponieważ okres tego przebiegu wymaga dziesięciu zliczeń sygnału wejściowego. Zbocze narastające pojawi się w momencie przepełnienia licznika, a nie przy zmianie wartości z siedmiu do ośmiu, co miałyby miejsce podczas kopiowania najstarszego bitu na wyjście.

Musimy mieć wgląd w stan licznika, aby określić, jaką wartość on zliczył. Jest to potrzebne do określenia częstotliwości sygnału. Sprowadza się to do wykonania jeszcze jednego przypisania, mianowicie do wektora *x* przypiszemy aktualnie zliczoną wartość znajdującą się w zmiennej *temp*. Kod w VHDL-u realizujący funkcję licznika modulo 10 pokazano na **listingu 3**.

Drugim niezbędnym blokiem jest układ sterujący. Przede wszystkim potrzebujemy na jego wyjściu jedynek logicznej trwającej dokładnie jedną sekundę. Źródłem stabilnego przebiegu zegarowego jest oczywiście generator kwarcowy o częstotliwości 24MHz. W ciągu jed-

Warto zauważyć, że w tym wypadku *bramka* będzie portem typu *inout*, co pozwala zarówno na odczyt jak i zapis. Gdybyśmy wybrali typ *out*, to operacja:

bramka <= not bramka

nie byłaby możliwa, gdyż sygnał *bramka* byłby wyjściem i nie można by go odczytywać. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież nie chcemy go odczytywać, tylko zapisywać! No niby tak, ale aby zapisać wartość zanegowaną, musimy odczytać najpierw obecną wartość i dopiero wtedy możemy ją zanegować i zapisać.

Pozostaje jeszcze wygenerowanie sygnałów sterujących: *zatrask* (określającego moment pobrania danych z liczników) oraz *reset* (wymuszającego wyzerowanie liczników). Można od razu zauważyć, że w czasie zliczania (*bramka* = 1) oba sygnały są nieaktywne – mają wartość zero. Natomiast aktywne stają się w momencie, gdy liczniki nie pracują (*bramka* = 0). Trzeba jeszcze mieć na uwadze, że najpierw pojawia się impuls na wyjściu *zatrask*, a dopiero później na wyjściu *reset*. Gdybyśmy zrobili to odwrotnie, to wyświetlacz zawsze wskazywałby zero, gdyż liczniki byłyby najpierw resetowane, a dopiero później odczytywane. Taką organizację impulsów możemy uzyskać poprzez zastosowanie bloku instrukcji *if... elsif... end if*. Zmienna licznik sukcesywnie zwiększa się w takt sygnału zegarowego z wejścia *SYNC*, więc możemy za pomocą instrukcji *if* określić momenty wystawienia jedynek i zer na sygnałach *zatrask* oraz *reset*. Instrukcje odpowiedzialne za wystawienie jedynek logicznych są minimalnie bardziej skomplikowane, gdyż ich wykonanie trzeba uzależnić od stanu wyjścia bramkującego. W tym miejscu wykorzystamy prostą operację *and*, która sprawi, że jedynka zostanie wystawiona tylko wtedy, gdy liczniki modulo 10 nie liczą. Okazuje się, że poziomem aktywnym sygnału *bramka* jest jedynka, więc potrzebna jest jeszcze negacja za pomocą instrukcji *not*. Gotowy kod sterownika pokazano na **listingu 4**.

Do opracowania pozostał jeszcze dekodery. Zasadniczo jego rola została już omówiona wcześniej, więc skupimy się na konkretnych wymaganiach. Zacznijmy od zdefiniowania potrzebnych sygnałów. Po pierwsze, potrzebne są wejścia do wprowadzania wartości pochodzących z liczników modulo 10, więc w programie do tego celu utworzymy trzy wektory 4-bitowe: *s*, *d*, *j*. Niezbędne jest także wejście *zatrask*, które będzie podłączone do korespondencyjnego wyjścia w sterowniku. Dzięki niemu będziemy mieli informację, kiedy należy pobrać dane z wyświetlaczy, a kiedy tego nie robić. Skoro jesteśmy przy wyświetlaczach, to dodamy od razu wyjścia *T1*, *T2* do sterowania tranzystorami, co umożliwi nam sterowanie multipleksowane. Przygotujemy także wektor *wysw*, aby umożliwić sobie sterowanie poszczególnymi segmentami. Układ do pomiaru częstotliwości pochłoniął większość dostępnych zasobów układu CPLD, więc nie udało się zaimplementować dzielnika częstotliwości do przełączania wyświetlaczy

Listing 3

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity modulo10 is
    Port ( inCLK : in std_logic;
          reset : in std_logic;
          outCLK : out std_logic;
          x : out std_logic_vector (3 downto 0) );
end modulo10;
architecture modulo10Behavioral of modulo10 is
begin
    --zliczanie i resetowanie licznika
    zliczanie: process (inCLK, reset) is
        variable temp : unsigned (3 downto 0);
    begin
        if reset = '1' then
            temp := "0000";
        else
            if rising_edge(inCLK) then
                temp := temp + 1;
                if temp = 5 then
                    outCLK <= '0';
                elsif temp = 10 then
                    outCLK <= '1';
                    temp := "0000";
                end if;
            end if;
        end if;
        --wystawienie sygnałów wyjściowych
        x <= std_logic_vector(temp);
    end process zliczanie;
end modulo10Behavioral;
```

Listing 4

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity układ_sterujący is
    Port ( SYNC : in std_logic;
          bramka : inout std_logic;
          zatrask : out std_logic;
          reset : out std_logic );
end układ_sterujący;
architecture układ_sterującyBehavioral of układ_sterujący is
begin
    sterownik: process (SYNC) is
        variable licznik : unsigned (24 downto 0);
    begin
        --generacja impulsu 1 sek
        if rising_edge(SYNC) then
            --zwiększenie zawartości licznika
            licznik := licznik + 1;
            --wysterowanie sygnałów
            if (licznik=1000000) then
                zatrask <= '1' and (not bramka);
            elsif (licznik=1500000) then
                zatrask <= '0';
            elsif (licznik=2000000) then
                reset <= '1' and (not bramka);
            elsif (licznik=2500000) then
                reset <= '0';
            end if;
            --odliczanie długości impulsu
            if licznik = 24000000 then
                licznik := "000000000000000000000000";
                bramka <= not bramka;
            end if;
        end if;
    end process sterownik;
    --obsługa zakresu
end układ_sterującyBehavioral;
```



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity dekoderek is
    Port ( s : in std_logic_vector (3 downto 0);
          d : in std_logic_vector (3 downto 0);
          j : in std_logic_vector (3 downto 0);
          zatrask : in std_logic;
          sel : in std_logic;
          T1 : out std_logic;
          T2 : out std_logic;
          wysw : out std_logic_vector (6 downto 0);
          led : out std_logic_vector (3 downto 0));
end dekoderek;
architecture dekoderekBehavioral of dekoderek is
    signal setki, dzies, jedn : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    --zarzaskiwanie informacji
    setki <= s when zatrask='1' ;
    dzies <= d when zatrask='1' ;
    jedn <= j when zatrask='1' ;
    --obsługa tranzystorow
    T1 <= '0' when sel='0' else '1' ;
    T2 <= '0' when sel='1' else '1' ;
    --wyswietlenie prawdziwej wartosci na wyswietlaczu
    led <= not setki ;
    wysw <=
        --wyswietlenie jednosci
        "1000000" when (jedn = "0000") and (sel='0') else
        "1111001" when (jedn = "0001") and (sel='0') else
        "0100100" when (jedn = "0010") and (sel='0') else
        "0110000" when (jedn = "0011") and (sel='0') else
        "0011001" when (jedn = "0100") and (sel='0') else
        "0010010" when (jedn = "0101") and (sel='0') else
        "0000010" when (jedn = "0110") and (sel='0') else
        "1111000" when (jedn = "0111") and (sel='0') else
        "0000000" when (jedn = "1000") and (sel='0') else
        "0010000" when (jedn = "1001") and (sel='0') else
        --wyswietlenie dziesiatek
        "1000000" when (dzies = "0000") and (sel='1') else
        "1111001" when (dzies = "0001") and (sel='1') else
        "0100100" when (dzies = "0010") and (sel='1') else
        "0110000" when (dzies = "0011") and (sel='1') else
        "0011001" when (dzies = "0100") and (sel='1') else
        "0010010" when (dzies = "0101") and (sel='1') else
        "0000010" when (dzies = "0110") and (sel='1') else
        "1111000" when (dzies = "0111") and (sel='1') else
        "0000000" when (dzies = "1000") and (sel='1') else
        "0010000" when (dzies = "1001") and (sel='1') else
        "XXXXXXXX" ;
end dekoderekBehavioral;
```

Listing 5

zliczanie, będzie można dzięki temu pokazywać ostatni pomiar. Kod realizujący tę operację jest zadziwiająco prosty:

```
--zatraskiwanie informacji
setki <= s when zatrask='1' ;
dzies <= d when zatrask='1' ;
jedn <= j when zatrask='1' ;
```

Omówiona w poprzedniej części kursu struktura *when* wymusza podstawienie do „pamięci” stanu wejść, gdy sygnał *zatrask* przyjmuje wartość jeden.

Ta sama struktura rozwiązuje problem sterowania tranzystorami:

```
--obsługa tranzystorow
T1 <= '0' when sel='0' else '1' ;
T2 <= '0' when sel='1' else '1' ;
```

W zależności od stanu wejścia *sel* tranzystory *T1* oraz *T2* przyjmują określoną wartość. Całość można zrealizować w inny, być może prostszy sposób:

```
T1 <= sel ;
T2 <= not sel ;
```

Do wysterowania segmentów wyświetlaczy wykorzystać można strukturę *when* w sposób podobny do omówionej już w poprzedniej części kursu. Przypomnę tylko, że

wyrażenie warunkowe może być uzależnione od tego jaką cyfrę zamierzamy wyświetlić i na którym wyświetlaczu (o czym decyduje sygnał *sel*).

Ostatnim zadaniem stawianym przed dekoderek jest obsługa diod LED. Jedyną trudność polega na tym, że dla wyjść licznika modulo 10 sygnałem aktywnym są jedynki logiczne, a dla diod LED – zera. Rozwiązanie nie jest skomplikowane – wymaga negacji za pomocą instrukcji *not*. Właściwe przypisanie będzie miało postać:

led <= not setki ;
Pełny kod źródłowy tego modułu jest widoczny na **listingu 5**.

Ostatnim etapem jest utworzenie symboli dostępnych w bibliotece (poprzez kliknięcie *Create Schematic Symbol*) i połączenie wszystkich elementów w jedno urządzenie. Przy oparciu się na schemacie blokowym z rysunku 1 nie powinno to sprawić problemu. Dodajemy do projektu nowy plik źródłowy – schemat. W bibliotece powinny pojawić się utworzone elementy, które możemy połączyć podobnie jak na **rysunku 6**. Osobnego komentarza może wymagać marker *inCLK*, do niego doprowadzimy sygnał, którego częstotliwość chcemy zmierzyć. Może to być *CLK* (przestrzany generator) lub *CLK_FR* (generator przestrzany fotorezystorem). Przerzutnik D obecny na schemacie usuwa zakłócenia z tych sygnałów. Warto zwrócić uwagę na nietypową rzecz, mianowicie do wejścia *sel* dekodera doprowadzony jest mierzony sygnał! Jeżeli ta częstotliwość będzie zbyt niska, wyświetlacz będzie zauważalnie migotał. W naszym przykładowym projekcie ma to jednak dwie zalety: oszczędza zasoby logiczne CPLD oraz pozwala samodzielnie zbadać, jak częstotliwość odświeżania wpływa na jakość pracy wyświetlacza. Kręcąc potencjometrem lub zasłaniając fotorezystor ręką (lub oświetlając lampką), można samodzielnie określić częstotliwość, dla której wskazanie wyświetlacza jest stabilne i „pozbowione” migotania. Innymi słowy: jaka musi być częstotliwość odświeżania, aby ludzkie oko dało się oszukać i „uwierzyło”, że obraz jest stabilny. Czy jest to rzeczywiście 30Hz? A może wystarczy mniej? A może nie? Na to pytanie już nie odpowiem, pozostawiając Czytelnikom samodzielne wyznaczenie optymalnej częstotliwości odświeżania „ekranu”. Mam nadzieję, że ćwiczenie to okaże się podwójnie interesujące i kształcące.

Podsumowanie


W tym odcinku planowany był jeszcze odbiornik RC5, jednakże brak miejsca sprawił, że zostanie on zaprezentowany za miesiąc, razem z pierwszymi informacjami o automatach.

Na koniec chciałbym zaproponować Czytelnikom modyfikację miernika częstotliwości w taki sposób, aby mierzyl znacznie większe wartości, np. w zakresie 0..999kHz. Jego działanie można wtedy sprawdzić poprzez dołączenie sygnału zegarowego z generatora kwarcowego po zastosowaniu jakiegokolwiek preskalera. Pozwoli to sprawdzić, czy wyliczona częstotliwość zgadza się z tą zmierzoną, co umożliwi łatwe skontrolowanie poprawności projektu. Głównym problemem jest określenie, JAK zmodyfikować układ, aby mierzyl częstotliwości w podanym zakresie, ale to już pozostawiam jako zadanie dla Czytelników.

Osoby czujące się na siłach mogą również pokusić się o zbudowanie układu mierzącego okres sygnału. Pomiary tego typu wykonuje się w przypadku „powolnych” sygnałów, gdyż dają one bardziej dokładne wyniki. Układ taki powinien wtedy wyświetlać np. w milisekundach, ile trwa okres danego przebiegu.

Jakub Borzdyński

jakub.borzdynski@elportal.pl

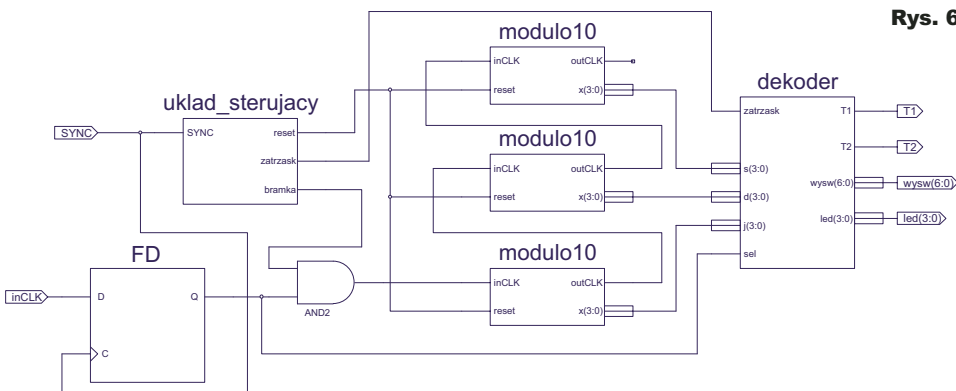

Rys. 6